

- 1- Cuál es la diferencia entre pull down y pull up
 - 2- Dibuje los dos circuitos pull down y pull up
 - 3- Para que se necesita la resistencia del circuito Pull down o pull up
 - 4- Cree un circuito pull down donde al presionar el botón encienda el led y cuando no se presiona el botón este apagado. Se debe crear primero en tinkers y luego en Protoboard.
 - 5- Cree un circuito pull up donde al presionar el botón encienda el led y cuando no se presiona el botón este apagado. Se debe crear primero en tinkers y luego en Protoboard.
-